

 




Lab 3 – Multiplier Design

 

設計一個 8-bit Baugh-Wooley Array Multiplier

- 其中 FA, HA, P8x8 由下面的架構進行 verilog 設計。

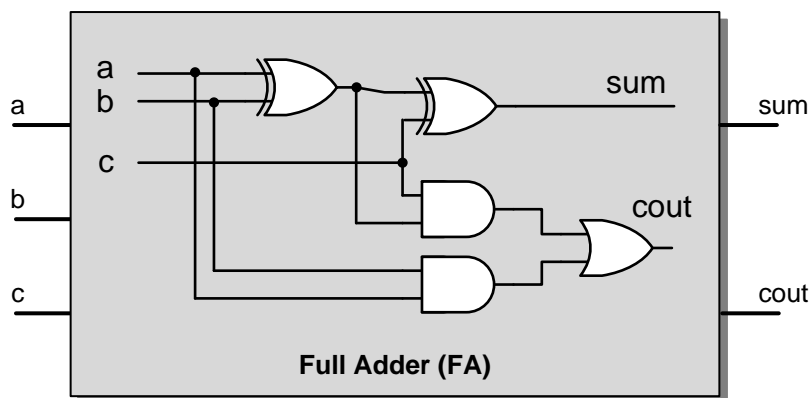

  

2. 可以利用 TM8x8.v 進行模擬：

TM8x8.v
P8x8.v
FA.v
HA.v