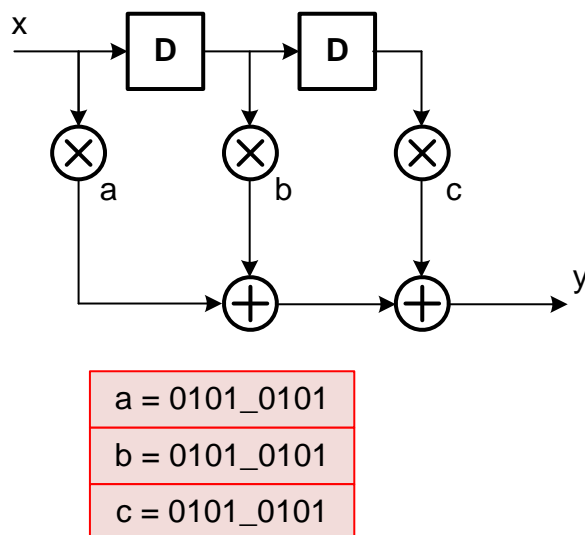


Lab 8 FIR Filter Design



1. 設計 3-tap 的 FIR Filter。
2. 使用 Direct Form
3. 使用 Transpose Form
4. 加入 pipeline
5. 觀看其 report，面積為多少，速度為多少，以及功率消耗為多少？

Methods	Logic Delay	Net Delay	Area	Static Power	Dynamic Power
Direct Form					
Transpose Form					
Direct Form with Pipeline					
Transpose Form with Pipeline					

